

## 实验三 编码译码电路

### 实验目的

- 1、熟悉编码器、译码器的工作原理和使用方法
- 2、掌握中规模集成编码器、译码器的逻辑功能及使用
- 3、熟悉数码管的工作原理及使用方法

### 实验原理

在数字系统中，编码器和译码器都是常用的组合逻辑电路。

#### 一、编码

为了区分不同的事件，往往将不同的事件用不同的二进制代码表示，这就是编码的含义。在二值逻辑电路中，信号都是以高、低电平的形式给出的，因此，编码器的逻辑功能就是把输入的每一个高、低电平信号编成一个对应的二进制代码。

(实验原理)

编码器分为普通编码器和优先编码器：对于普通编码器，任何时刻只允许输入一个编码信号，否则输出将发生混乱；在优先编码器中，允许同时输入多个编码信号，只对其中优先权最高的一个进行编码。

本实验中使用的74147就是一个十线—四线优先编码器。管脚图如图3-1所示。其中I1~I9为信号输入端，A、B、C、D为信号输出端，输入输出均为低电平有效。图3-2是74147的功能表。

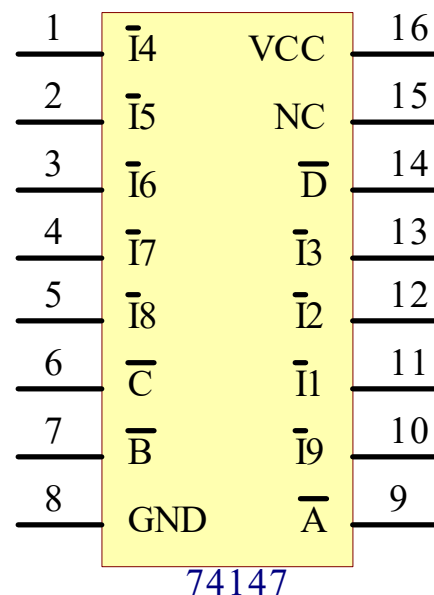


图3-1 74147管脚图

SN74LS147  
FUNCTION TABLE

INPUTS									OUTPUTS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	C	B	A
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L	H
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	H	L
X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

H = HIGH Logic Level, L = LOW Logic Level, X = Irrelevant

图3-2 74147功能表

## 二、译码

译码器的逻辑功能与编码器相反，它是将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号。一般有以下几类：

1、二进制译码器，一般具有 $n$ 个输入端、 $2^n$ 个输出端和一个或多个使能输入端。

2、码制变换器，用于不同代码之间的转换，如二-十进制译码器。

3、显示译码器，是用来驱动各种数字、文字或符号的显示器，如BCD-七段显示译码器等。

CD4511是BCD锁存/7段译码器/驱动器，是常用的显示译码器件，管脚图如图3-3所示。

**LT:** 3脚是测试信号的输入端，LT=0 时，译码输出全为1，不管输入（实验原理）ABCD状态如何，七段均发亮全部显示。它主要用来检测七段数码管是否有物理损坏。

**BI:** 4脚是消隐输入控制端，又称灭灯输入端，当BI=0时，不管其它输入端状态是怎么样的，七段数码管都会处于消隐，也就是不显示的状态。

**LE:** 锁定控制端，当LE=0时，允许译码输出。LE=1时译码器是锁定保持状态，译码器输出被保持在LE=0时的数值。

**ABCD:** BCD码输入端。

**QA~QG:** 为译码输出端，输出为高电平有效，与共阴极数码管相连。

LT=0; BI=×; LE=×时，全亮

LT=1; BI=0; LE=×时，消隐

LT=1; BI=1; LE=0时，显示0-9

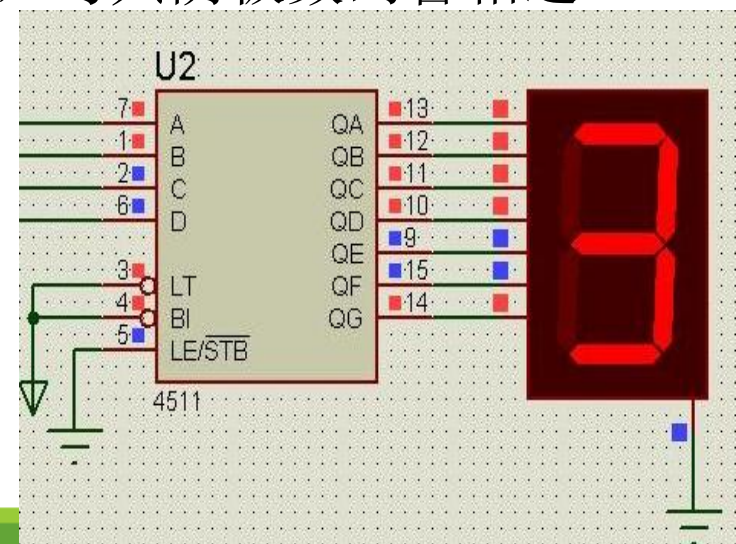


图3-3 CD4511管脚图及用法

译码器典型应用之一是实现组合逻辑电路，比如用3线-8线译码器74138和门电路实现一位二进制全减器等。

74138的管脚图和功能表如图3-4和3-5所示。

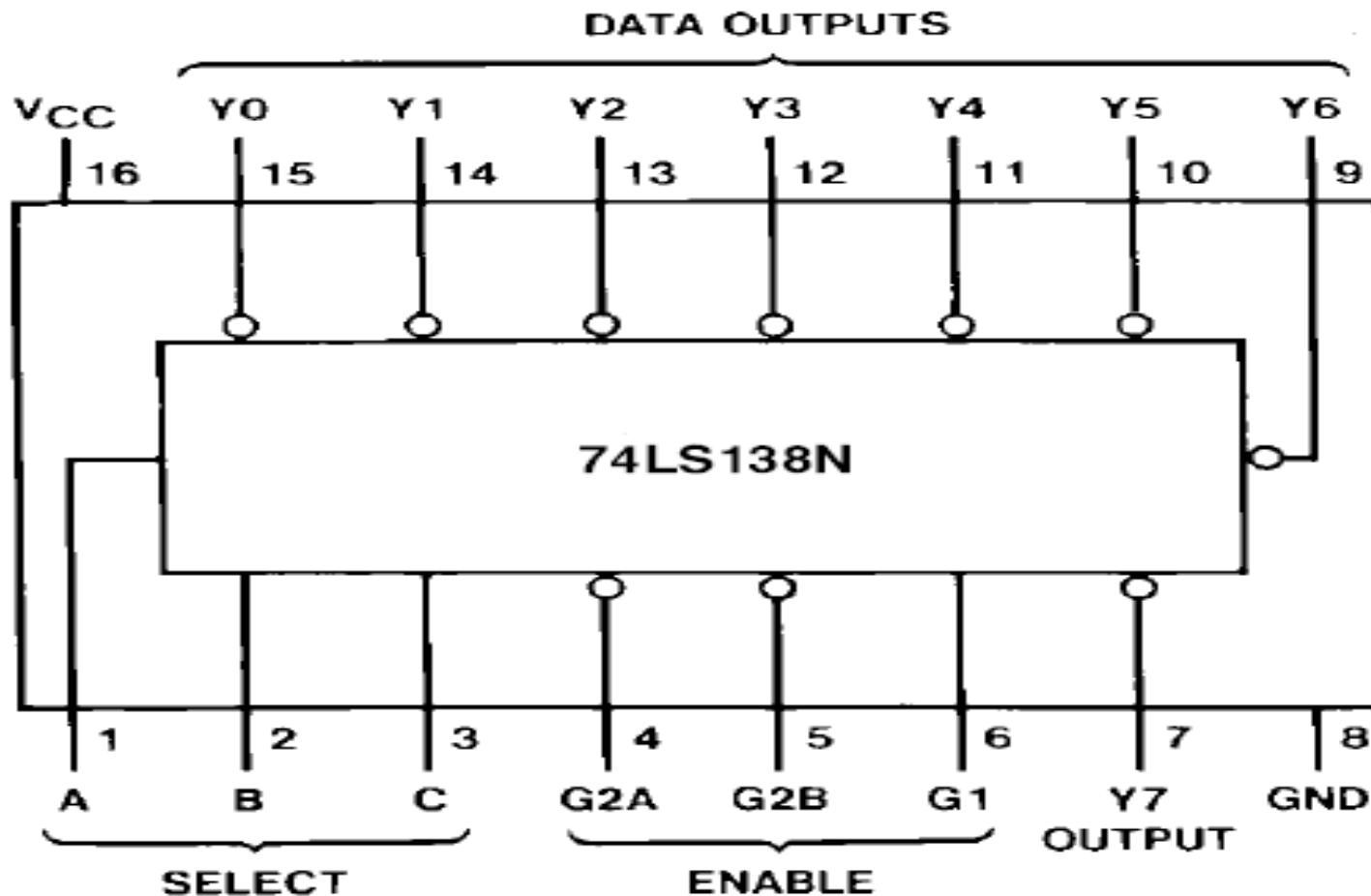


图3-4 74138管脚图



# Function Tables

## LS138

Inputs					Outputs							
Enable		Select										
G1	G2*	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

\*  $G2 = G2A + G2B$

图3-5 74138功能表

## LS138 Logic Diagrams

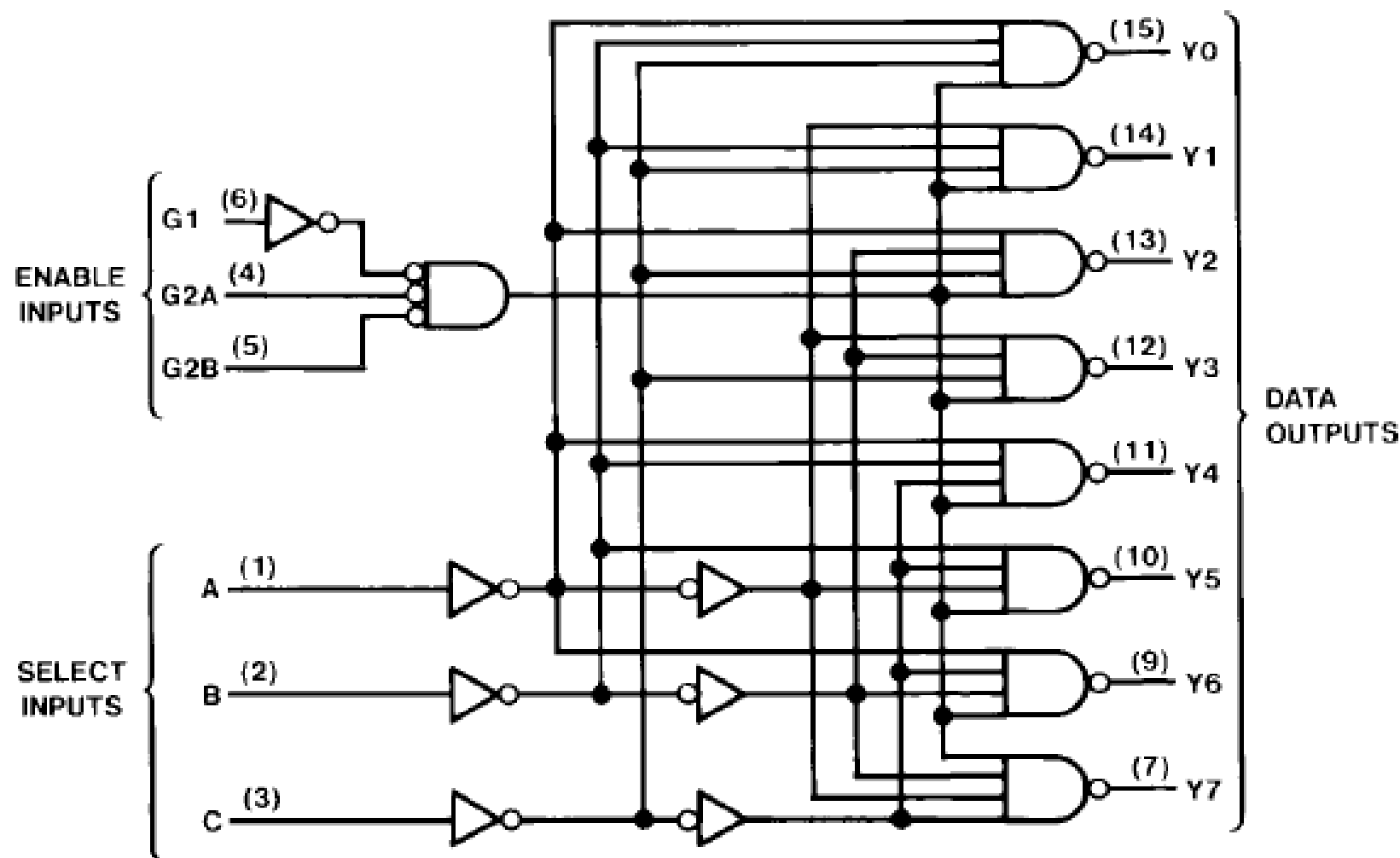


图3-6 74138的逻辑图

## 实验内容


- 1、熟悉74LS147逻辑功能，用实验箱验证其功能并作出真值表。
- 2、熟悉显示译码器CD4511的逻辑功能，将其与七段数码管连接好，观察输入BCD码时数码管显示结果并记录下来，观察LT、BI的功能。

LT=0; BI=×; LE=×时，全亮


LT=1; BI=0; LE=×时，消隐

LT=1; BI=1; LE=0时，显示0-9

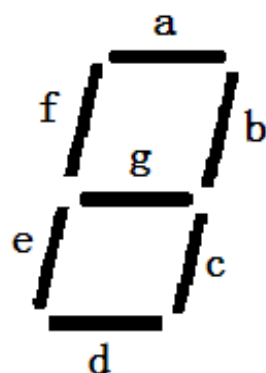- 3、将74LS147、74LS00、CD4511和七段数码管连接起来，做成一个完整的编码、译码和显示电路，改变输入状态观察显示结果并记录。



七段数码管

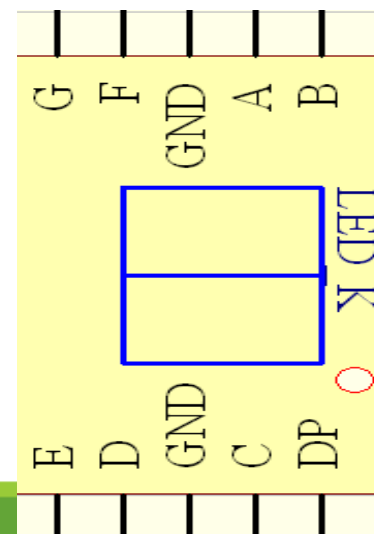



4、用译码器实现多函数输出。用1片74138和1片7420设计A、B、C三变量的两组输出函数Z1和Z2。即当A、B、C中有奇数个1时，输出Z1=1，否则Z1=0；当A、B、C的值（十进制数）为偶数（不含0）时，输出Z2=1，否则Z2=0。要求列出Z1、Z2的逻辑表达式，用74138和7420实现其功能。（可参考图3-7，也可以自己设计）

5、用74138设计判决电路。判决电路由一名主裁判和两名副裁判来决定比赛成绩，在主裁判同意并且两名副裁判中至少有一名同意的条件下，比赛成绩才被认可。

## 思考题

用CD4511设计一个译码显示电路，要求显示的数字闪烁，即亮一下灭一下。


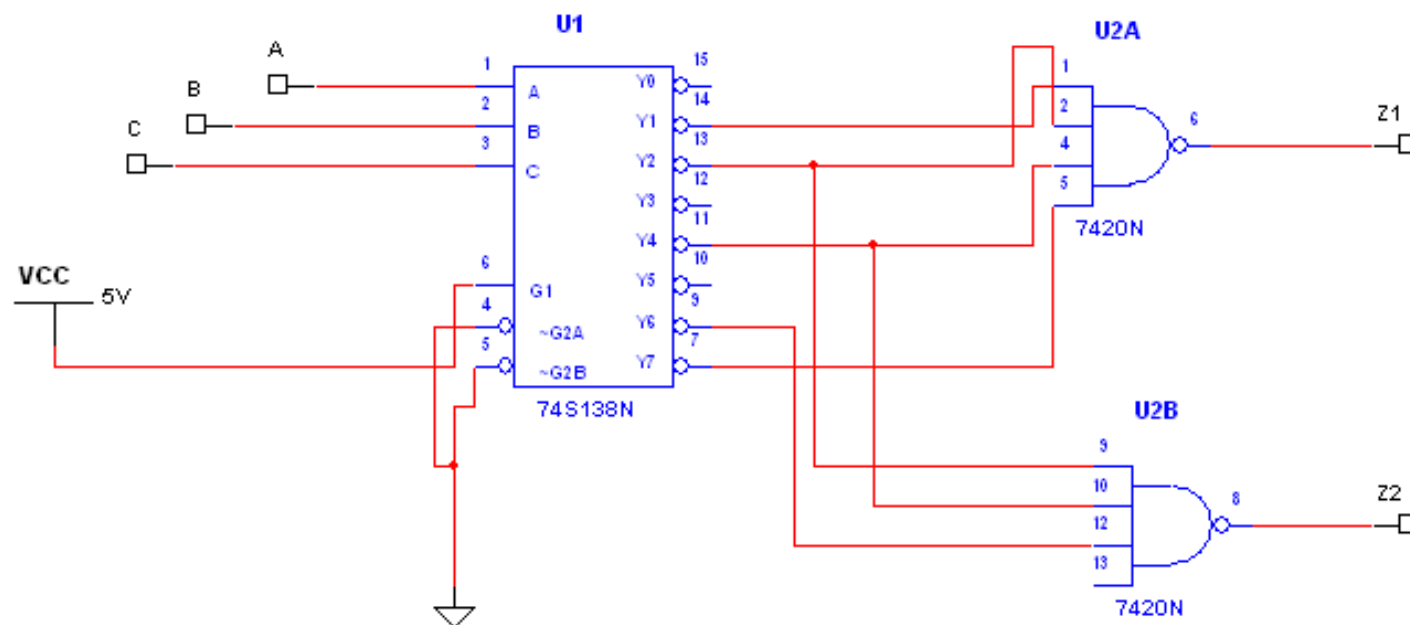


图3-7 实验内容4电路图

## 四输入与非门7420的管脚图和功能表

Connection Diagram

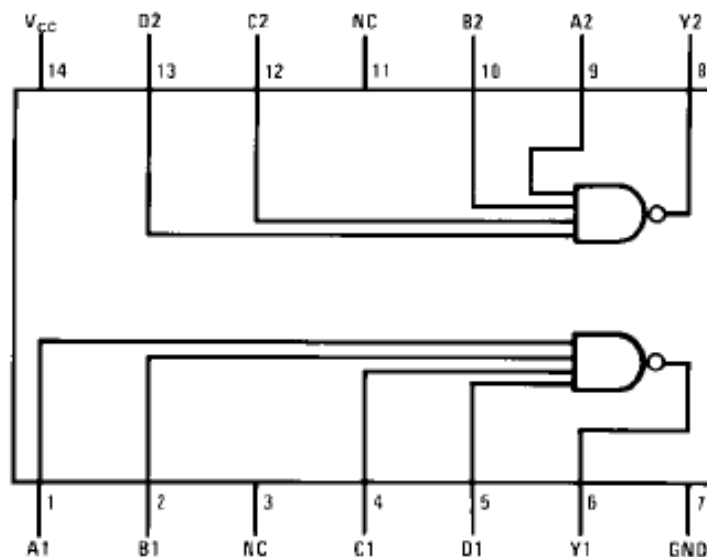

Function Table

$$Y = \overline{ABCD}$$


Inputs				Output
A	B	C	D	Y
X	X	X	L	H
X	X	L	X	H
X	L	X	X	H
L	X	X	X	H
H	H	H	H	L

H = HIGH Logic Level


L = LOW Logic Level

X = Either LOW or HIGH Logic Level

# CD4511引脚图

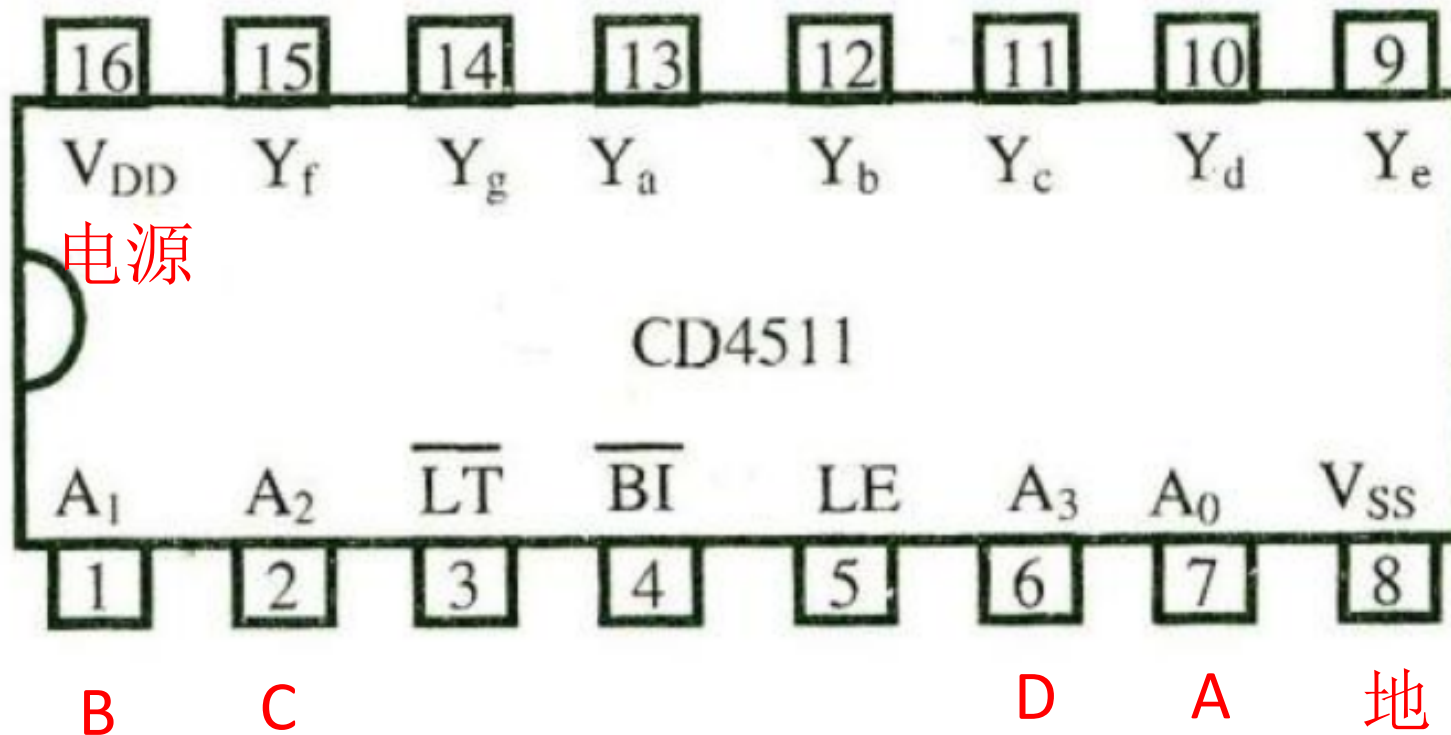

数码管第3脚悬空、第8脚要串联1k欧姆电阻对gnd;

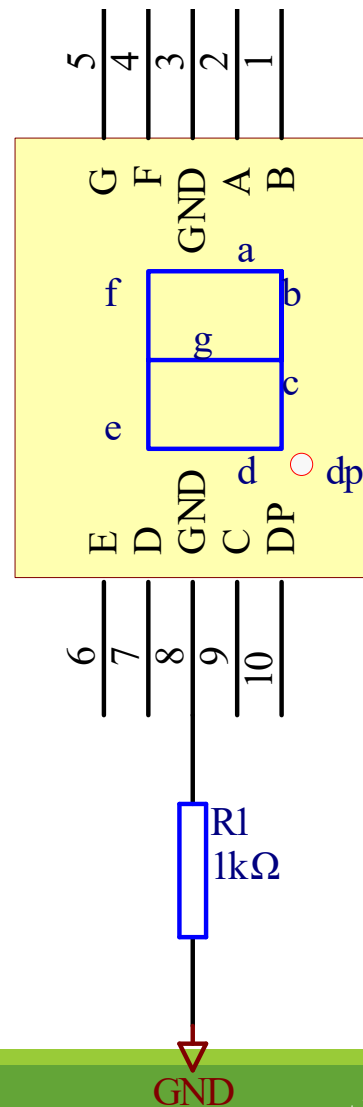

第3脚悬空

共阴极数码管

THE END  
谢谢大家！